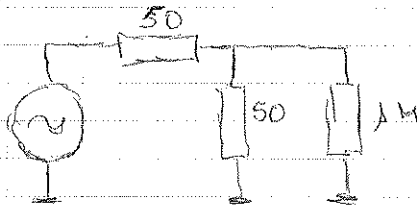


a) $50 \ll 1 \text{ M}\Omega \quad Z_t = 0 \text{ C.}$

Amplitud. 2V.

$V_{pp} = 2V \cdot 2 = 4V$

b)



$\parallel(50 + 1 \text{ M}) \approx 50 \Omega$


Divider V $50 + 50$

$V_{osc} = \frac{V}{2} = \frac{2}{2} = 1$

Amplitud = 1V


$V_{pp} = 1V \cdot 2 = 2V$

c)

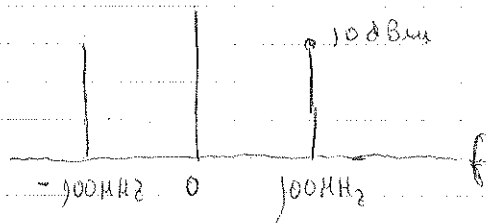


$P(f) = \frac{V^2}{2R} = \frac{1}{2 \cdot 50} = \frac{1}{100} = 0.01 \text{ W} \rightarrow \text{adB } 10 \log 10 \text{ mW} = 10 \text{ dBm}$

d)

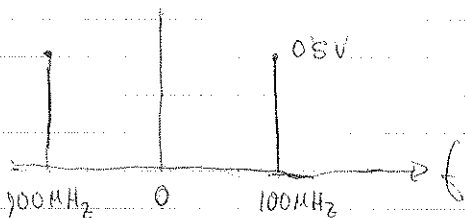

$V = \frac{\text{Amplitud}}{2} = 0.5V$

2)

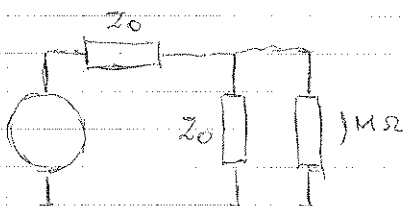

$v(t) = V_p (1 + m \cos 2\pi f_m t) \cos(2\pi f_p t) V$

$f_p \gg f_m$

a)